
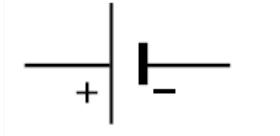

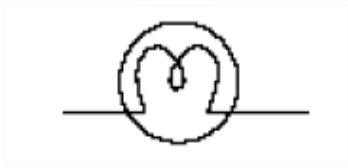










Éléments et représentation schématique d'un circuit électrique

Lorsqu'on dessine des circuits électriques, on ne dessine pas les éléments comme on les voit.

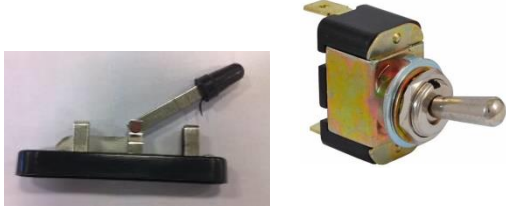Cette façon de faire serait un peu trop longue et, pour certains, difficile.

On utilise donc des symboles pour illustrer schématiquement un circuit électrique.

Nom	Image	Symbole
Pile		
Ampoule		
Fils		
Interrupteur		
Moteur		
Résistance		
DEL (Diode électroluminescente)	